

Zadanie:

3.  $f = 1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$

$U_{DD} = 28 \text{ V}$

$U_{GS} = -1 \text{ V}$

$P_d = 39 \text{ W}$

$U_P = 1 \text{ V}$



$I_{d, \text{stat}} = 1.1 \text{ A}$

$U_{gm} = 5.85 \text{ V}$

$U_{d, \text{stat}} = 4 \text{ V}$


$Q = 12$

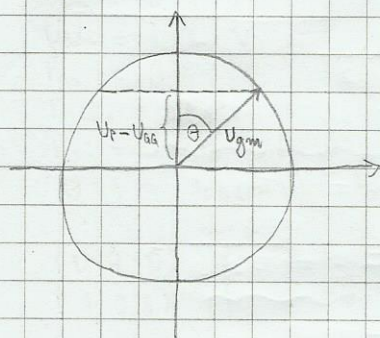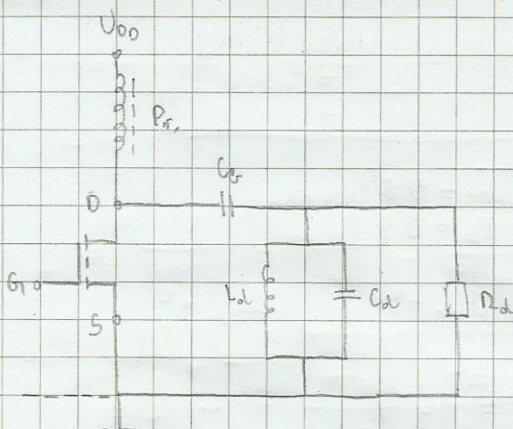$\theta = ? \quad h_{m1} = ? \quad P_{D0} = ? \quad P_h = ? \quad R_d = ? \quad L_d, C_d = ?$



$$\cos \theta = \frac{U_P - U_{GS}}{U_{gm}} = \frac{1 - 1}{5.85} = 0.342$$

$\theta = 70^\circ$

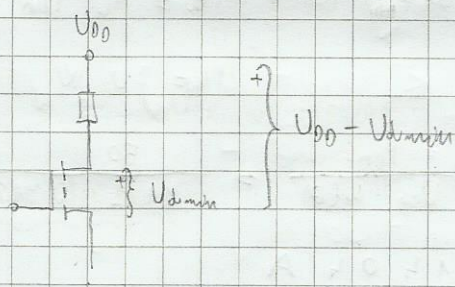

$$h_{m1} = \frac{U_{DD} - U_{d, \text{stat}}}{U_{DD}} = \frac{28 - 4}{28} = \frac{6}{7}$$

$h_{m1} = 0.857$

przewodna moc:  $P_{D0} = U_{DD} \cdot I_D = U_{DD} \cdot I_{d, \text{stat}} \cdot f_0(\theta) = 28 \cdot 1.1 \cdot 0.252$

$P_{D0} = 7.7616 \text{ W}$

konieczna silowna moc:  $P_h = \frac{U_{DS} \cdot I_{d, \text{stat}}}{2} = \frac{(U_{DD} - U_{d, \text{stat}}) \cdot I_{d, \text{stat}} \cdot f_0(\theta)}{2} = \frac{(28 - 4) \cdot 1.1 \cdot 0.252}{2}$

$P_h = 5.7552 \text{ W}$

$$R_d = \frac{U_{DS}}{I_{d, \text{stat}}} = \frac{U_{DD} - U_{d, \text{stat}}}{I_{d, \text{stat}} \cdot f_0(\theta)} = \frac{28 - 4}{1.1 \cdot 0.436} = 50.24$$

$R_d = 50 \Omega$

$$Q = \frac{R_d}{X_L} = \frac{R_d}{\omega L_d} \Rightarrow L_d = \frac{R_d}{\omega Q} = \frac{R_d}{2\pi f Q} = \frac{50}{2\pi \cdot 10^6 \cdot 12}$$

$L_d = 0.66 \mu\text{H}$

$$Q = \frac{R_d}{X_C} = R_d \cdot \omega C_d \Rightarrow C_d = \frac{Q}{\omega R_d} = \frac{Q}{2\pi f R_d} = \frac{12}{2\pi \cdot 10^6 \cdot 50}$$

$C_d = 38.2 \text{ nF}$



$$\begin{aligned}
 U_{DSS} &= 28 \text{ V} \\
 P_D &= 25 \text{ W} \\
 \eta &= 60\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U_{D0} &= ? \quad \text{also} \quad U_{D0} = 0.8 U_{D0 \max} \\
 P_{D0} &= ? \quad \text{also} \quad P_D = 0.8 P_{D0} \\
 P_h &= ? \\
 I_{d \max} &= ? \quad U_{ds \max} = ? \quad U_{ds \min} = ?
 \end{aligned}$$

$$U_{D0 \max} = \frac{U_{DSS}}{2} = 14 \text{ V}$$

$$U_{D0} = 0.8 U_{D0 \max} \Rightarrow \underline{U_{D0} = 11.2 \text{ V}}$$

$$P_D = 0.8 \cdot 25 = 20 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_h}{P_{D0}} = \frac{P_{D0} - P_D}{P_{D0}} \Rightarrow P_{D0} = \frac{P_D}{1 - \eta} = \frac{20}{1 - 0.6}$$

$$\underline{P_{D0} = 50 \text{ W}}$$

$$P_h = P_{D0} - P_D = 50 - 20$$

$$\underline{P_h = 30 \text{ W}}$$

$$\text{also} \quad \eta = \frac{P_h}{P_{D0}} \Rightarrow P_h = \eta \cdot P_{D0} = 0.6 \cdot 50$$

$$P_h = 30 \text{ W} \checkmark$$

$$\begin{aligned}
 P_{D0} &= U_{D0} \cdot I_{D0} = U_{D0} \cdot I_{d \max} \cdot \cos(\varphi) \\
 \text{na kladu } \varphi: \quad \varphi &= 90^\circ
 \end{aligned}$$

$$I_{d \max} = \frac{P_{D0}}{U_{D0} \cdot \cos(\varphi)} = \frac{50}{11.2 \cdot 0.918}$$

$$\underline{I_{d \max} = 14.04 \text{ A}}$$

$$P_h = \frac{U_{ds \max} \cdot I_{d \max}}{2} \Rightarrow U_{ds \max} = \frac{2 P_h}{I_{d \max}} = \frac{2 P_h}{I_{d \max} \cdot \cos(\varphi)} = \frac{2 \cdot 30}{14.04 \cdot 0.918}$$

$$\underline{U_{ds \max} = 8.55 \text{ V}}$$

$$U_{ds \min} = U_{D0} - U_{ds \max} = 11.2 - 8.55$$

$$\underline{U_{ds \min} = 2.65 \text{ V}}$$

$$\begin{aligned}
 10. \quad T_{p, \max} &= 50^\circ \text{C} \\
 T_{s, \max} &= 130^\circ \text{C} \\
 K_{SK} &= 0.5^\circ \text{C/W} \\
 K_{KH} &= 0.2^\circ \text{C/W} \\
 K_{HO} &= 0.8^\circ \text{C/W} \\
 \eta &= 75\% \\
 P_h &= ?
 \end{aligned}$$

$$K_{KH} = K_{SK} + K_{KH} + K_{HO} = 0.5 + 0.2 + 0.8 = 1.5^\circ \text{C/W}$$

$$\Delta T = T_{s, \max} - T_{p, \max} = 130 - 50 = 80^\circ \text{C}$$

$$P_{dtr} = \frac{\Delta T}{K_{KH}} = \frac{80}{1.5} = 53.33 \text{ W}$$



$$\eta = \frac{P_h}{P_{inh}} = \frac{P_{inh} - P_{d,T}}{P_{inh}} \Rightarrow P_{inh} = \frac{P_{d,T}}{1 - \eta} = \frac{53.33}{1 - 0.75} = 213.33 \text{ W}$$

$$P_h = P_{inh} - P_{d,T} = 213.33 - 53.33$$

$$P_h = 160 \text{ W}$$

11.

known:  $C, T_0 = 60^\circ\text{C}$

$$U_{DS} = 0.1 \text{ V}$$

$$U_{CC} = 28 \text{ V}$$

$$U_S = 1 \text{ V}$$

$$U_{DS} = 1 \text{ V} \rightarrow I_C = 0.5 \text{ A}$$

$$U_h = 0.7 \text{ V}$$

$$U_{DS,max} = 1.2 \text{ V}$$

$$P_{inh} = 0.5 \text{ W}$$

$$T_{S,max} = 180^\circ\text{C}$$

$$K_{SK} = 0.015^\circ\text{C/mW}, K_{KH} = 6^\circ\text{C/W}$$

$$\theta = ? \quad I_{C,max} = ? \quad \eta = ? \quad G = ? \quad R_C = ? \quad K_{HO} = ?$$

$$\begin{cases} (0.7, 0) \\ (1, 0.5) \end{cases} \quad y - 0 = \frac{0.5 - 0}{1 - 0.7} (x - 0.7)$$

$$y = \frac{5}{3} (x - \frac{7}{10}) \Rightarrow I_C = \frac{5}{3} (U_{DS} - \frac{7}{10})$$

$$I_{C,max} = \frac{5}{3} (U_{DS,max} + U_{DS} - \frac{7}{10}) = \frac{5}{3} (1.2 + 0.1 - 0.7) = 1 \text{ A}$$

$$I_{C,max} = 1 \text{ A}$$

$$\cos(\theta) = \frac{U_h - U_{DS}}{U_{DS,max}} = \frac{0.7 - 0.1}{1.2} = 0.5 \Rightarrow \theta = 60^\circ$$

$$I_{CS} = I_{C,max} \cdot \cos(\theta) = 1 \cdot 0.5 = 0.5 \text{ A}$$

$$P_h = \frac{U_{DS} \cdot I_{C,max}}{2} = \frac{(U_{CC} - U_S) \cdot I_{C,max} \cdot \cos(\theta)}{2} = \frac{(28 - 1) \cdot 1 \cdot 0.5}{2} = 5.25 \text{ W}$$

$$P_{CC} = U_{CC} \cdot I_{CS} = 28 \cdot 0.5 = 14 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_h}{P_{CC}} = \frac{5.25}{14} \Rightarrow \eta = 37.5\%$$

$$G = 10 \log \frac{P_h}{P_{inh}} = 10 \log \frac{5.25}{0.5}$$

$$G = 10.24 \text{ dB}$$

$$R_C = \frac{U_{DS}}{I_{C,max}} = \frac{U_{CC} - U_{DS,max}}{I_{C,max} \cdot \cos(\theta)} = \frac{28 - 1}{1 \cdot 0.5}$$

$$R_C = 54 \Omega$$

$$P_0 = P_{CC} - P_h = 14 - 5.25 = 8.75 \text{ W}$$

$$P_{d,T} = P_0 + P_{inh} = 8.75 + 0.5 = 9.25 \text{ W}$$

$$\Delta T = T_{S,max} - T_0 = 180 - 60 = 120^\circ\text{C}$$

$$K_{KH} = \frac{\Delta T}{P_{d,T}} = \frac{120}{9.25} = 13^\circ\text{C/W}$$

$$K_{KH} = K_{SK} + K_{KH} + K_{HO} \Rightarrow K_{HO} = K_{KH} - K_{SK} - K_{KH} = 13 - 0.015 - 6 = 6.985^\circ\text{C/W}$$



12.  $U_{cc} = 12 \text{ V}$   $U_{ceo} = 30 \text{ V}$   
 $P_h = 8 \text{ W}$   $U_{ce(sat)} = 20 \text{ V}$   
 $\eta = 86.5 \%$   $I_{cmax} = 3.5 \text{ A}$   
 $\theta = ?$   $I_{cs} = ?$

$$\eta = \frac{P_h}{P_{cc}} \Rightarrow P_{cc} = \frac{P_h}{\eta} = \frac{8}{0.865} = 9.249 \text{ W}$$

$$P_{cc} = U_{cc} \cdot I_{cs} \Rightarrow I_{cs} = \frac{P_{cc}}{U_{cc}} = \frac{9.249}{12}$$

$$I_{cs} = 0.77 \text{ A}$$

$$P_h = \frac{U_{em} \cdot I_{c(em)}}{2} = \frac{U_{cc} \cdot I_{c(em)} \cdot f_1(\theta)}{2} \Rightarrow I_{c(em)} = \frac{2P_h}{U_{cc} \cdot f_1(\theta)}$$

$$\eta = \frac{1}{2} \frac{I_{c(em)}}{I_{cs}} = \frac{1}{2} \frac{I_{c(em)}}{I_{cs}} \Rightarrow I_{c(em)} = 2\eta = 2 \cdot 0.865 = 1.73$$

$$I_{c(em)} = 1.73 \xrightarrow{\text{tablica}} \theta = 70^\circ$$

$$I_{c(em)} = \frac{2 \cdot 8}{12 \cdot 0.1436} = 3.06 \text{ A} \leq I_{cmax} = 3.5 \text{ A} \checkmark$$

$$U_N = U_{cc} + U_{em} \approx 2U_{cc} = 2 \cdot 12 = 24 \text{ V} \leq U_{ceo} = 30 \text{ V} \checkmark$$

$$U_n = U_{cc} - U_{em} \cos \theta = U_{cc} - U_{cc} \cos \theta = U_{cc} (1 - \cos \theta) =$$

$$= 12 (1 - \cos 70^\circ) = 7.9 \text{ V} \leq U_{ce(sat)} = 20 \text{ V} \checkmark$$

transistor ne  
može komitovati

13.  $n = 3$  klasa C

$$U_{cc} = 12 \text{ V}$$

$$P_{h3} = 1 \text{ W}$$

$$U_s = 2 \text{ V}$$

$$\theta = ? \quad I_{c(em)} = ? \quad \eta = ?$$

$$* \text{ u tablici transisto } f_2(\theta)_{max} \Rightarrow f_2(\theta) = 0.185$$

$$\theta = 40^\circ$$

$$P_{h3} = \frac{U_{em} \cdot I_{c(em)}}{2} = \frac{(U_{cc} - U_s) \cdot I_{c(em)} \cdot f_2(\theta)}{2} \Rightarrow I_{c(em)} = \frac{2P_{h3}}{(U_{cc} - U_s) \cdot f_2(\theta)} = \frac{2 \cdot 1}{(12 - 2) \cdot 0.185}$$

$$I_{c(em)} = 1.081 \text{ A}$$



$$P_{cc} = U_{cc} \cdot I_{cs} = U_{cc} \cdot I_{c(em)} \cdot f_1(\theta) = 12 \cdot 1.081 \cdot 0.147 = 1.91 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{h3}}{P_{cc}} = \frac{1}{1.91}$$

$$\eta = 52.4 \%$$



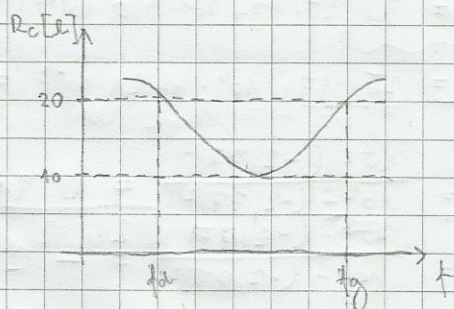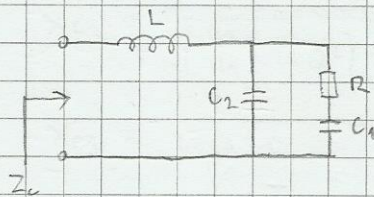4.  $f_G [132, 174] \text{ MHz}$   
 osłona:  $f_d = 160 \text{ MHz} - f_g = 36 \text{ MHz} \Rightarrow R 420 \Omega$   
 a)  $C_2 = 330 \text{ pF}$  b)  $C_2$  inaktywny  
 $R, C_1, L = ?$   $Z_{we} = ?$




$R = ?$

przebiegiem  $L$  i  $C$   $\Rightarrow R = 10 \Omega$

$f_d$ :  $f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_1} = \frac{1}{2\pi R C_1} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{2\pi f_d R} = \frac{1}{2\pi \cdot 160 \cdot 10^3 \cdot 10} = 99,47 \text{ nF}$

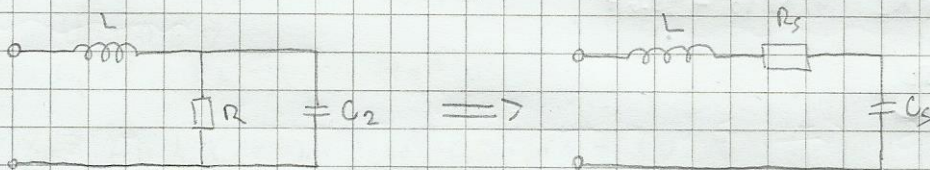$f_g$ :  $f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \cdot \frac{L}{R}} = \frac{R}{2\pi \cdot L} \Rightarrow L = \frac{R}{2\pi f_g} = \frac{10}{2\pi \cdot 36 \cdot 10^3} = 44,21 \text{ nH}$



$R_s = \frac{R_p X_p^2}{R_p^2 + X_p^2}$   $X_s = \frac{R_p X_p}{R_p^2 + X_p^2}$

a)

\*  $f_{rad}$  (długość radiowa):

$X_{C2} = -\frac{1}{2\pi f_{rad} C_2} = -\frac{1}{2\pi \cdot 132 \cdot 10^6 \cdot 330 \cdot 10^{-12}} = -3,65 \Omega$

$X_L = 2\pi f_{rad} \cdot L = 2\pi \cdot 132 \cdot 10^6 \cdot 44,21 \cdot 10^{-9} = 36,67 \Omega$

$R_s = \frac{R \cdot X_{C2}^2}{R^2 + X_{C2}^2} = \frac{10 \cdot (-3,65)^2}{10^2 + (-3,65)^2} = 1,18 \Omega$

$X_s = \frac{R \cdot X_{C2}}{R^2 + X_{C2}^2} = \frac{10 \cdot (-3,65)}{10^2 + (-3,65)^2} = -3,22 \Omega$

$X_{we} = X_L + X_s = 36,67 - 3,22 = 33,45 \Omega$

$R_{we} = R_s = 1,18 \Omega$

$|Z_{we}| = \sqrt{33,45^2 + 1,18^2}$

$|Z_{we}| = 33,47 \Omega$

$|Z_{we}| = \sqrt{R_{we}^2 + X_{we}^2}$



\*  $f_{\text{rg}}$  (gornja radna frekvencija):

$$X_{C2} = - \frac{1}{2\pi \cdot 174 \cdot 10^6 \cdot 330 \cdot 10^{-12}} = -2.77 \Omega$$

$$X_L = 2\pi \cdot 174 \cdot 10^6 \cdot 44.21 \cdot 10^{-9} = 48.33 \Omega$$

$$R_S = \frac{10 \cdot (-2.77)^2}{10^2 + (-2.77)^2} = 0.71 \Omega$$


$$X_S = \frac{10^2 \cdot (-2.77)}{10^2 + (-2.77)^2} = -2.57 \Omega$$

$$X_{\text{nh}} = 48.33 - 2.57 = 45.76 \Omega$$

$$R_{\text{nh}} = R_S = 0.71 \Omega$$

$$|Z_{\text{nh}}| = \sqrt{45.76^2 + 0.71^2}$$

$$|Z_{\text{nh}}| = 45.77 \Omega$$

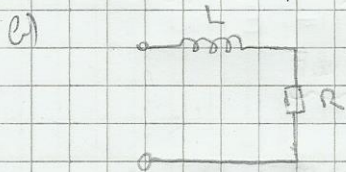

$f_{\text{rd}}: R = 10 \Omega$

$$X_L = 2\pi f_{\text{rd}} L = 2\pi \cdot 172 \cdot 10^6 \cdot 44.21 \cdot 10^{-9} = 36.67 \Omega$$

$$|Z_{\text{rd}}| = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{10^2 + 36.67^2}$$

$$|Z_{\text{rd}}| = 38 \Omega$$

$f_{\text{rg}}: R = 10 \Omega$

$$X_L = 2\pi f_{\text{rg}} L = 2\pi \cdot 174 \cdot 10^6 \cdot 44.21 \cdot 10^{-9} = 48.33 \Omega$$

$$|Z_{\text{rg}}| = \sqrt{10^2 + 48.33^2}$$


$$|Z_{\text{rg}}| = 49.35 \Omega$$

15.  $\tilde{R}_a = 8 \Omega \rightarrow R = 50 \Omega$

$$L = 1.136 \mu\text{H}$$

$$f_{\text{rd}} = 980 \text{ kHz}, f_{\text{rg}} = 1400 \text{ kHz}$$

$$C_1, C_2 = ?$$

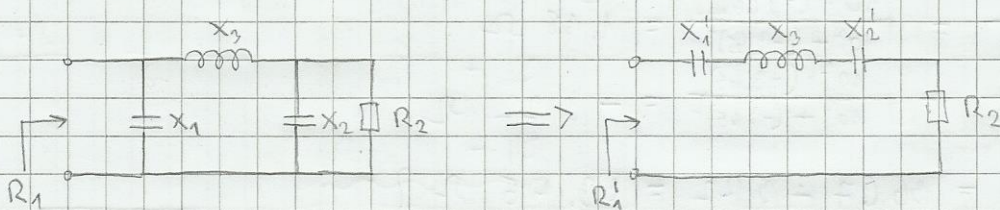

$$X_L = X_3 = \frac{R_1}{1+Q^2} \left( Q + \sqrt{\frac{R_2}{R_1}(1+Q^2)} - 1 \right) = \frac{R}{1+Q^2} \left( Q + \sqrt{\frac{\tilde{R}_a}{R}(1+Q^2)} - 1 \right) \approx$$

$$\approx \frac{R}{Q^2} \left( Q + \sqrt{\frac{\tilde{R}_a}{R}} \cdot Q \right) = \frac{R}{Q} + \frac{R}{Q} \sqrt{\frac{\tilde{R}_a}{R}} = \frac{R}{Q} \left( 1 + \sqrt{\frac{\tilde{R}_a}{R}} \right) =$$

$$\Rightarrow Q = \frac{R}{X_L} \left( 1 + \sqrt{\frac{\tilde{R}_a}{R}} \right) = \frac{50}{X_L} \left( 1 + \sqrt{\frac{8}{50}} \right) = \frac{70}{X_L}$$



f<sub>2</sub>:

$$Q = \frac{70}{X_L} = \frac{70}{2\pi f_2 L} = \frac{70}{2\pi \cdot 980 \cdot 10^3 \cdot 1.136 \cdot 10^{-6}} = 10$$

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi f_2 C_1} = \frac{R_1}{Q} \Rightarrow C_1 = \frac{Q}{2\pi f_2 R_1} = \frac{10}{2\pi \cdot 980 \cdot 10^3 \cdot 50} = 32.48 \text{ nF}$$

$$X_{C2} = \frac{1}{\sqrt{\frac{R_2}{R_1}(1+Q^2)} - 1} = \frac{1}{\sqrt{\frac{50}{8}(1+10^2)} - 1} = 2.05 \Omega$$

$$X_{C2} = \frac{1}{2\pi f_2 C_2} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{2\pi f_2 X_{C2}} = \frac{1}{2\pi \cdot 980 \cdot 10^3 \cdot 2.05} = 49.22 \text{ nF}$$

f<sub>g</sub>:

$$Q = \frac{70}{2\pi f_g L} = \frac{70}{2\pi \cdot 1400 \cdot 10^3 \cdot 1.136 \cdot 10^{-6}} = 7$$

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi f_g C_1} = \frac{R_1}{Q} \Rightarrow C_1'' = \frac{Q}{2\pi f_g R_1} = \frac{7}{2\pi \cdot 1.4 \cdot 10^6 \cdot 50} = 15.92 \text{ nF}$$

$$X_{C2} = \frac{1}{\sqrt{\frac{R_2}{R_1}(1+Q^2)} - 1} = \frac{1}{\sqrt{\frac{50}{8}(1+7^2)} - 1} = 3.02 \Omega$$

$$C_2'' = \frac{1}{2\pi f_g X_{C2}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1.4 \cdot 10^6 \cdot 3.02} = 37.64 \text{ nF}$$

$$15.92 \text{ nF} < C_1 < 32.48 \text{ nF} ; 37.64 \text{ nF} < C_2 < 49.22 \text{ nF}$$

16.

$$f = 3 \text{ MHz}$$


$$T_1 \dots C_0 = 30 \text{ pF}$$

$$U_0 = 2 \text{ V}$$

$$T_2 \dots Z_{in} = 4 + j0 \Omega \Rightarrow R_{in} = 4 \Omega$$

$$U_h = 0.6 \text{ V}$$
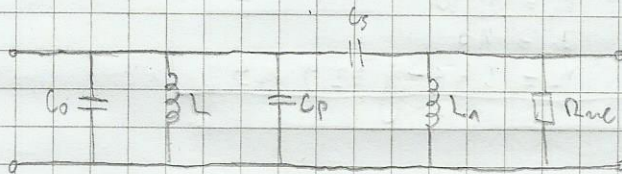
$$C_p = ? \quad P_h = ? \quad \Theta = ?$$




$$L = 0.53 \mu\text{H} \quad C_0 = 4 \text{ nF} \\ L_1 = 25 \mu\text{H} \quad U_{cc} = 9 \text{ V}$$

$$X_L = 2\pi f L = 2\pi \cdot 3 \cdot 10^6 \cdot 0.53 \cdot 10^{-6} = 10 \Omega$$

$$X_{L1} = 2\pi f L_1 = 2\pi \cdot 3 \cdot 10^6 \cdot 25 \cdot 10^{-6} = 471 \Omega \Rightarrow L_1 \text{ nonresonant}$$

$$X_{C0} = -\frac{1}{2\pi f C_0} = -\frac{1}{2\pi \cdot 3 \cdot 10^6 \cdot 4 \cdot 10^{-9}} = -13.26 \Omega$$
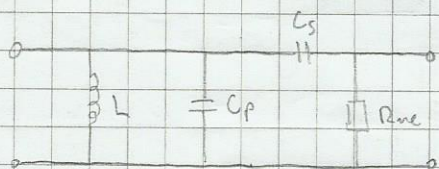
$$X_{C0} = -\frac{1}{2\pi f C_0} = -\frac{1}{2\pi \cdot 3 \cdot 10^6 \cdot 30 \cdot 10^{-12}} = 1768.39 \Omega \Rightarrow C_0 \text{ nonresonant}$$



$$\Rightarrow \frac{1}{j\omega L} = C_p = C_p' \quad R_{inc}$$

$$R_{in}' = \frac{R_{inc}^2 + X_{C0}^2}{R_{inc}} = \frac{4^2 + (-13.26)^2}{4} = 48 \Omega$$

$$X_{Cp}' = \frac{R_{inc}^2 + X_{C0}^2}{X_{C0}} = \frac{4^2 + (-13.26)^2}{-13.26} = -14.5 \Omega$$

$$B_{in} = 0 ; B_{in} = B_L + B_{Cp} + B_{C0} = 0 \Rightarrow B_{Cp} = B_{in} - B_L - B_{C0} =$$

$$B_L = \frac{1}{X_L} = 0.1 \text{ S}$$

$$B_{Cp}' = \frac{1}{X_{Cp}'} = -0.07 \text{ S}$$

$$B_{Cp} = -2\pi f C_p = -B_L - B_{Cp}' \Rightarrow C_p = \frac{B_L + B_{Cp}'}{2\pi f} = \frac{0.1 - 0.07}{2\pi \cdot 3 \cdot 10^6}$$

$$C_p = 1.59 \text{ nF}$$




$$P_{th} = \frac{\left(\frac{U_{th}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_c} = \frac{(U_{cc} - U_s)^2}{2 R_{th}} = \frac{(9 - 2)^2}{2 \cdot 48} = \frac{49}{96}$$

$$P_{th} = 0.51 \text{ W}$$

$$P_{cc} = \frac{U_{cc}^2}{R_c} = \frac{9^2}{48} = 1.69 \text{ W}$$
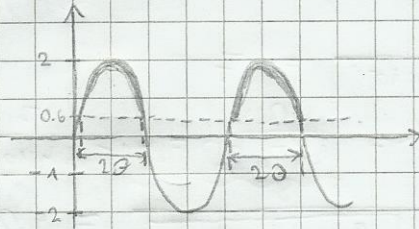
$$P_{th} = \frac{U_{th}^2}{2 R_{th}} \Rightarrow U_{th} = \sqrt{2 P_{th} R_{th}} = \sqrt{2 \cdot 0.51 \cdot 48} = 2 \text{ V}$$



$$\cos \theta = \frac{U_{th}}{U_{th}} = \frac{0.6}{2} = 0.3 \Rightarrow \theta = 72.54^\circ$$