

topraci:

17.

$f = 175 \text{ MHz}$

BFS22: $Z_1 = 3.8 + j2.1 \Omega$

$P_{\text{max}} = 0.5 \text{ W}$

BLV87: $Z_2 = 2.6 + j2.6 \Omega$

$P_{\text{max}} = 1 \text{ W}$

$Y_L = 39.7 - j25.8 \text{ mS}$

$P_h = 4 \text{ W}$

$Y_L = 64.5 - j32.9 \text{ mS}$

$P_h = 8 \text{ W}$


$U_{cc} = 17.5 \text{ V}$

$r_a = 50 \Omega \rightarrow P_h = 8 \text{ W}$

$Q_1 = 7$

$Q_2 = 10$


$C_1, C_2, L = ?$

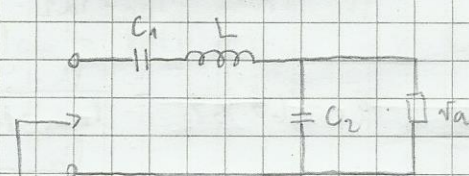

$Y_L = 64.5 - j32.9 \text{ mS}$


$X_L = \frac{1}{B_L} = \frac{1}{-0.0329}$
 $X_L = -30.4 \Omega$

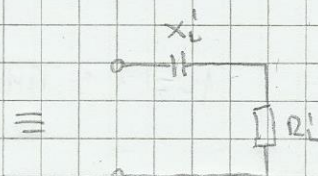$R_L = \frac{1}{G_L} = \frac{1}{0.0645}$
 $R_L = 15.5 \Omega$




$X_L' = \frac{R_L' X_L}{R_L' + X_L^2} = -6.27 \Omega$

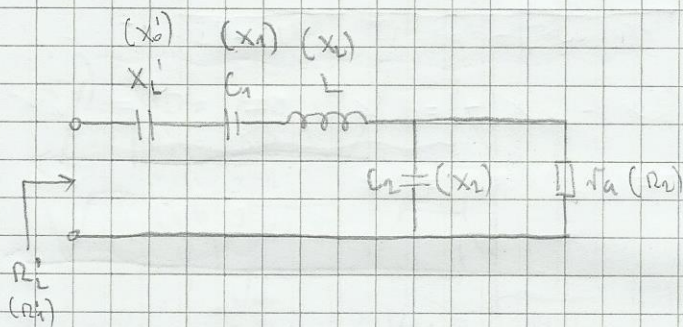$R_L' = \frac{R_L X_L^2}{R_L' + X_L^2} = 12.3 \Omega$



LS- Netzwerk:

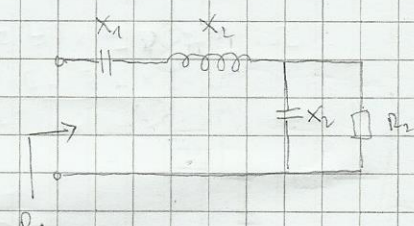

$X_1 = Q_1 R_L' - X_0' \Rightarrow X_1 = Q_1 R_L' - X_0' = 10 \cdot 12.3 - 6.27 = 116.73 \Omega$

$X_1 = \frac{1}{2\pi f C_1} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{2\pi f X_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 175 \cdot 10^6 \cdot 116.73}$

$C_1 = 7.79 \text{ pF}$

$X_2 = \frac{R_L}{\sqrt{\frac{R_L R_2}{X_2^2} + \frac{R_2}{R_1} - 1}} \Rightarrow X_2 = \frac{r_a}{\sqrt{\frac{R_L r_a}{X_2^2} + \frac{r_a}{R_L} - 1}} = \frac{50}{\sqrt{\frac{15.5 \cdot 50}{(-30.4)^2} + \frac{50}{15.5} - 1}} = 28.56 \Omega$

$X_2 = \frac{1}{2\pi f C_2} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{2\pi f X_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 175 \cdot 10^6 \cdot 28.56}$

$C_2 = 31.84 \text{ pF}$


$X_L = Q_1 R_L' \left(1 + \frac{R_2}{2X_2}\right) \Rightarrow X_L = Q_1 \cdot R_L' \left(1 + \frac{r_a}{Q_2 \cdot X_2}\right) = 10 \cdot 12.3 \left(1 + \frac{50}{10 \cdot 28.56}\right)$

$X_L = 144.53 \Omega$

$X_L = 2\pi f L \Rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{144.53}{2\pi \cdot 175 \cdot 10^6}$

$L = 131.44 \text{ nH}$

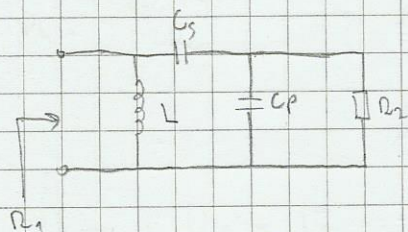
8. $R_2 = 50 \Omega$ $C_s = 237.8 \text{ nF}$
 $P_h = 8 \text{ W}$ $C_p = 31.2 \text{ nF}$
 $f = 900 \text{ kHz}$
 $U_s = 1 \text{ V}$ $U_{cc} = 9 \text{ V}$
 $Q \geq 3$
 $n = ?$ $Q = ?$ $L = ?$



$$R_1 = n^2 \cdot R_2$$

$$P_h = U_h \cdot I_h = U_h \cdot \frac{U_h}{R_2} = \frac{U_h^2}{R_2} = \frac{\left(\frac{U_{cc} - U_s}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_2} = \frac{(U_{cc} - U_s)^2}{2R_2} \Rightarrow R_2 = \frac{(U_{cc} - U_s)^2}{2P_h}$$
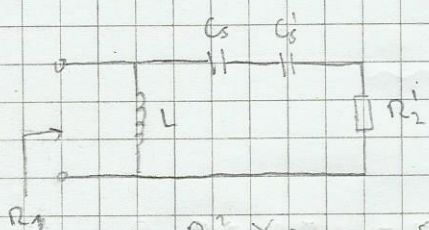
$$R_2 = \frac{(9 - 1)^2}{2 \cdot 8} = 4 \Omega$$




$$X_{Cp} = -\frac{1}{2\pi f C_p} = -\frac{1}{2\pi \cdot 900 \cdot 10^3 \cdot 31.2 \cdot 10^{-9}} = -5.63 \Omega$$

$$X_{Cs} = -\frac{1}{2\pi f C_s} = -\frac{1}{2\pi \cdot 900 \cdot 10^3 \cdot 237.8 \cdot 10^{-9}} = -0.74 \Omega$$

$$X_{Cs} = \frac{R_2^2 X_{Cp}}{R_2^2 + X_{Cp}^2} = \frac{50^2 \cdot (-5.63)}{50^2 + (-5.63)^2} = -5.6 \Omega$$

$$R_2' = \frac{R_2 \cdot X_{Cp}^2}{R_2^2 + X_{Cp}^2} = \frac{50 \cdot (-5.63)^2}{50^2 + (-5.63)^2} = 0.63 \Omega$$
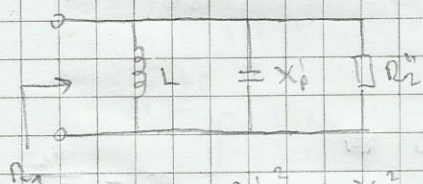
$$X_{inh} = X_{Cs} + X_{Cs}' = -0.74 - 5.6 = -6.34 \Omega$$



$$X_p' = \frac{R_2'^2 + X_{inh}^2}{X_{inh}} = \frac{0.63^2 + (-6.34)^2}{-6.34} = -6.4 \Omega$$

$$R_2'' = \frac{R_2'^2 + X_{inh}^2}{R_2'} = \frac{0.63^2 + (-6.34)^2}{0.63} = 64.43 \Omega$$

* nelimus nolgti arto atpov $\Rightarrow B_{inh} = 0$

$$X_L = -X_p' = 6.4 \Omega$$

$$X_L = 2\pi f L \Rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{6.4}{2\pi \cdot 900 \cdot 10^3}$$

$$L = 1.13 \mu\text{H}$$

$$R_1 = R_2'' = 64.43 \Omega$$

$$R_1 = n^2 R_2 \Rightarrow n = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{64.43}{4}}$$

$$n = 4$$

$$Q = \frac{R_1}{X_L} = \frac{n^2 R_2}{X_L} = \frac{4^2}{6.4}$$

$$Q = 10$$

23. $f = 600 \text{ kHz}$ *Задача D*

$$U_S = 1.2 \text{ V}$$


$$U_{CC} = 18 \text{ V}$$

$$C_1 = 2.6 \text{ nF}$$

$$C_2 = 10 \text{ nF}$$

$$R_P = 50 \text{ }\Omega$$
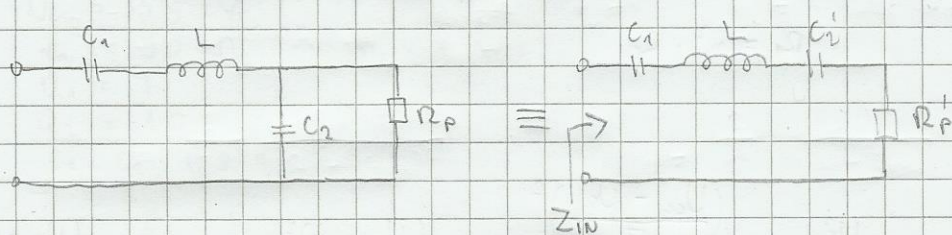
$$L = ? \quad P_{in} = ? \quad \eta = ? \quad U_m = ? \quad P_{dc} = ?$$



$$X_{C1} = -\frac{1}{2\pi f C_1} = -\frac{1}{2\pi \cdot 600 \cdot 10^3 \cdot 2.6 \cdot 10^{-9}} = -102.02 \text{ }\Omega$$

$$X_{C2} = -\frac{1}{2\pi f C_2} = -\frac{1}{2\pi \cdot 600 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9}} = -26.53 \text{ }\Omega$$

$$X_{C1'} = \frac{R_P^2 \cdot X_{C2}}{R_P^2 + X_{C2}^2} = \frac{50^2 \cdot (-26.53)}{50^2 + (-26.53)^2} = -20.7 \text{ }\Omega$$

$$R_P' = \frac{R_P \cdot X_{C2}^2}{R_P^2 + X_{C2}^2} = \frac{50 \cdot (-26.53)^2}{50^2 + (-26.53)^2} = 10.98 \text{ }\Omega$$

$$X_{in} = 0 \Rightarrow X_L = -X_{C1} - X_{C1'} = 102.02 + 20.7 = 122.72 \text{ }\Omega$$

$$X_L = 2\pi f L \Rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{122.72}{2\pi \cdot 600 \cdot 10^3}$$

$$L = 32.55 \text{ }\mu\text{H}$$

* *Задача D, вычислить η*

$$\left. \begin{aligned} P_{in} &= \frac{2}{\pi^2 R_P'} (U_{CC} - 2U_S)^2 = \frac{2}{\pi^2 \cdot 10.98} (18 - 2 \cdot 1.2)^2 = 4.49 \text{ W} \\ P_{CC} &= \frac{2}{\pi^2 R_P'} U_{CC} (U_{CC} - 2U_S) = \frac{2}{\pi^2 \cdot 10.98} \cdot 18 \cdot (18 - 2 \cdot 1.2) = 5.18 \text{ W} \end{aligned} \right\} \eta = \frac{P_{in}}{P_{CC}}$$

$$\eta = \frac{4.49}{5.18} = 0.867$$

$$\eta = 86.7 \%$$

$$P_{in} = \frac{U_m^2}{2R_P} \Rightarrow U_m = \sqrt{2R_P P_{in}} = \sqrt{2 \cdot 50 \cdot 4.49}$$

$$U_m = 21.19 \text{ V}$$

$$P_{dc} = P_{CC} - P_{in} = 5.18 - 4.49 = 0.69 \text{ W}$$

$$P_{dc,1} = P_{dc,2} = \frac{P_{dc}}{2} = \frac{0.69}{2}$$

$$P_{dc,1} = P_{dc,2} = 0.345 \text{ W}$$

24. $U_{cc} = 15 \text{ V}$ $I_{laza} A$
 $P_h = 1 \text{ W}$ $gr. \text{ jed. podmno\u017cy} \Rightarrow \theta = 180^\circ$
 $U_s = 2 \text{ V}$
 $R_c = ?$ $U_{cmax} = ?$ $\eta = ?$
 $I_{cmin} = ?$

$$P_h = \frac{(U_{cc} - U_s)^2}{2R_c} \Rightarrow R_c = \frac{(U_{cc} - U_s)^2}{2P_h} = \frac{(15 - 2)^2}{2 \cdot 1}$$

$$R_c = 84.5 \Omega$$

$$U_{cmax} = U_{cc} + U_m = U_{cc} + (U_{cc} - U_s) = 2U_{cc} - U_s = 2 \cdot 15 - 2$$

$$U_{cmax} = 28 \text{ V}$$

$$P_h = \frac{I_{cm}^2 R_c}{2} \Rightarrow I_{cm} = \sqrt{\frac{2P_h}{R_c}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1}{84.5}} = 153.8 \text{ mA}$$

$$I_{cmax} = I_{cm} \cdot f(\theta) \Rightarrow I_{cm} = \frac{I_{cmax}}{f(\theta)} = \frac{153.8}{0.5}$$

$$I_{cm} = 307.6 \text{ mA}$$

$$P_{cc} = U_{cc} \cdot I_{cs} = U_{cc} \cdot I_{cm} \cdot f(\theta) = 15 \cdot 0.3076 \cdot 0.5 = 2.307 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_h}{P_{cc}} = \frac{1}{2.307} \Rightarrow \eta = 43.35 \%$$

25. $P_h = 100 \text{ W}$ $I_{laza} B$
 $R_p = 50 \Omega$ $gr. \text{ jed. podmno\u017cy} \Rightarrow \theta = 90^\circ$
 $n_1 : n_2 = 1 : 3$
 $U_s = 2.65 \text{ V}$
 $U_{cc} = ?$ $U_{cmax} = ?$ $\eta = ?$
 $I_{cmin} = ?$

$$P_h = \frac{U_{ms}^2}{2R_p} \Rightarrow U_{ms} = \sqrt{2R_p P_h} = \sqrt{2 \cdot 50 \cdot 100}$$

$$U_{ms} = 100 \text{ V}$$

$$U_{mp} = \frac{n_1}{n_2} U_{ms} = \frac{1}{3} \cdot 100$$

$$U_{mp} = 33.33 \text{ V}$$

$$U_{cc} = U_{mp} + U_s = 33.33 + 2.65$$

$$U_{cc} = 36 \text{ V}$$

$$P_h = \frac{I_{cm}^2 R_p}{2} \Rightarrow I_{cm} = \sqrt{\frac{2P_h}{R_p}} =$$

$$I_{cmax} = \frac{n_2}{n_1} I_{cm} = 3 \cdot 2 = 6 \text{ A}$$

$$U_{cmax} = U_{cc} + U_{mp} = 36 + 33.33$$

$$I_{cmax} = I_{cm} \cdot f(\theta) \Rightarrow I_{cm} = \frac{I_{cmax}}{f(\theta)}$$

$$U_{cmax} = 69.33 \text{ V}$$

$$I_{cm} = \frac{6}{0.5} = 12 \text{ A}$$

$$\eta = \frac{P_h}{P_{cc}} = \frac{P_h}{U_{cc} \cdot I_{cm} \cdot f(\theta)} = \frac{100}{36 \cdot 12 \cdot 0.518} = 0.728$$

$$\eta = 72.8 \%$$

2.6. $P_h = 300 \text{ W}$ klasa D, harmoniczny

$$f = 13.56 \text{ MHz}$$

$$U_{00} = 75 \text{ V}$$

$$r_{\text{oson}} = 0.085 \Omega$$

$$C_0 = 500 \text{ pF}$$

$$U_{0 \text{ max}} = 100 \text{ V}$$

$$I_{0 \text{ max}} = 25 \text{ A}$$

$$R_p = ?$$

$$I_{d \text{ max}} = ?$$

harmoniczny
główny

$$P_{d \text{ max}} = ?$$

$$P_{00} = ?$$

$$\eta = ?$$

$$\eta = ? \text{ przy } f' = 1.3 \text{ MHz}$$

$$P_h = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{R_p U_{00}^2}{(R_p + r_{\text{oson}})^2}$$

$$P_{00} = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{U_{00}^2}{R_p + r_{\text{oson}}}$$

* harmoniczny główny:

$$P_h = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{R_p U_{00}^2}{R_p^2} = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{U_{00}^2}{R_p} \Rightarrow R_p = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{U_{00}^2}{P_h} = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{75^2}{300}$$

$$R_p = 3.8 \Omega$$

$$I_{d \text{ max}} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{U_{00}}{R_p} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{75}{3.8}$$

$$I_{d \text{ max}} = 12.56 \text{ A}$$

* na gładkiej:

- gładkiej szczyt C_0 :

$$P_d = 4 C_0 U_{00}^2 f = 4 \cdot 500 \cdot 10^{-12} \cdot 75^2 \cdot 13.56 \cdot 10^6$$

$$P_d = 152.55 \text{ W}$$

- gładkiej szczyt r_{oson} :

$$P_{00} - P_h = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{U_{00}^2}{R_p + r_{\text{oson}}} = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{75^2}{3.8 + 0.085}$$

$$P_{00} - P_h = 6.42 \text{ W}$$

$$P_{d \text{ max}} = P_d + P_{00} - P_h = 152.55 + 6.42$$

$$P_{d \text{ max}} = 158.97 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_h}{P_{d \text{ max}} + P_h} = \frac{300}{300 + 158.97} = 0.6536$$

$$\eta = 65.36\%$$

$$f' = 1.3 \text{ MHz} \Rightarrow P_d = 4 \cdot 500 \cdot 10^{-12} \cdot 75^2 \cdot 1.3 \cdot 10^6$$

$$P_d = 14.625 \text{ W}$$

$$P_{d \text{ max}} = P_d + P_{00} - P_h = 14.625 + 6.42$$

$$P_{d \text{ max}} = 21.045 \text{ W}$$

$$\eta' = \frac{P_h}{P_{diode} + P_h} = \frac{300}{21.045 + 300} = 0.9344$$

$$\eta = 93.44 \%$$

28. $P_h = 100 \text{ W}$
 $R_F = 50 \Omega$
 $U_{oss} = 100 \text{ V}$
 $I_{dmax} = 25 \text{ A}$

klasa D 3 proučavamo odloženi napona

može li se komutirati izmjenjiva?

$$P_h = \frac{8}{\pi^2} \cdot \frac{R_F \cdot U_{o0}^2}{(R_F + r_{oson})^2} = \frac{8}{\pi^2} \cdot \frac{U_{o0}^2}{R_F} \Rightarrow U_{o0} = \sqrt{\frac{\pi^2}{8} R_F P_h} = \sqrt{\frac{\pi^2}{8} \cdot 50 \cdot 100}$$

$$U_{o0} = 78.54 \text{ V}$$

$$U_{o max} = 2 U_{o0} = 157.08 \text{ V} \quad \boxed{>} \quad U_{oss} = 100 \text{ V} \Rightarrow \text{ne mogu se komutirati izmjenjiva}$$

$$I_{d(tom)} = I_{d max} = \frac{4 U_{o0}}{\pi R_F} = \frac{4 \cdot 78.54}{\pi \cdot 50} = 2 \text{ A} \quad \boxed{<} \quad I_{d max} = 25 \text{ A} \quad \checkmark$$