

8. MOS tranz. PTF10136 radi u sklopu granično pobudnog VF pojačala snage u klasi C na radioj frekv.
 $f = 1 \text{ MHz}$ uz uvjete:

$U_{DD} = 28 \text{ V}$ - napon napajanja

$U_{GG} = -1 \text{ V}$ - prednapon gate

$P_d = 3 \text{ W}$ - najveća dopuštena disipacija na dotoku

$U_p = 1 \text{ V}$ - napon dodira tranz.


$I_{d\max} = 1,1 \text{ A}$ - tjemena vrijednost dotične struje

$U_{gm} = 5,85 \text{ V}$ - amplituda pobudnog napona na gate

$U_{d\min} = 4 \text{ V}$ - minimalna razina dotičnog napona

$Q = 12$ - faktor dobrote dotičnoga titrajućega

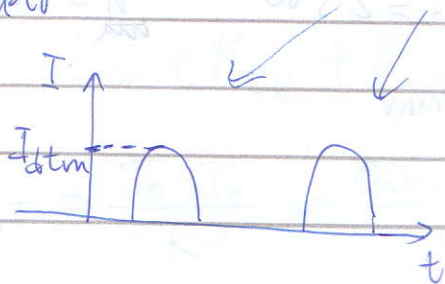- manji kut profjecanja \Rightarrow manja snaga \Rightarrow veća korisnost
- struju ispitati u impulsima \rightarrow na izlazu titrajuć krug i filter



$$\cos \varphi = \frac{U_p - U_{GG}}{U_{gm}} = \frac{1 - (-1)}{5,85} = 0,342 \Rightarrow \varphi = 70^\circ \rightarrow \text{kut profjecanja}$$

$$h_u = \frac{U_{dm}}{U_{DD}} = \frac{U_{DD} - U_{d\min}}{U_{DD}} = \frac{28 - 4}{28} = 0,857$$

$$f_o(70^\circ) = 0,1252 \quad f_1(70^\circ) = 0,436 \quad (\text{iz tablica})$$

$$P_{DD} = U_{DD} \cdot I_{DS} = U_{DD} \cdot I_{dtm} \cdot f_0(\alpha) = 7,76 \text{ W}$$

$$P_k = \frac{U_{dm} \cdot I_{dm}}{2} = \frac{(U_{DD} - U_{dmin}) \cdot I_{dtm} \cdot f_1(\alpha)}{2} = 5,75 \text{ W}$$

$$R_D = \frac{U_{dm}}{I_{dm}} = \frac{U_{DD} - U_{dmin}}{U_{dtm} \cdot f_1(\alpha)} = 50 \Omega$$

$$Q = \frac{R_D}{2\pi f L_D} \Rightarrow L_D = \frac{R_D}{2\pi f Q} = 0,663 \mu\text{H}$$

$$C_d = \frac{1}{(2\pi f)^2 \cdot L_d} = 38,2 \text{ nF}$$

9.) VF priručno snage radi u režimu klase B uz
 unjete: $\underset{\downarrow \text{max}}{U_{DSS}} = 28 \text{ V}$ $\underset{\downarrow \text{max}}{P_d} = 25 \text{ W}$ $\underset{\text{max}}{\eta} = 60\%$
 $\theta = 90^\circ$ (kod klase B)

$$U_{DDmax} = \frac{U_{DSS}}{2} = 14 \text{ V}$$

$$U_{DD} = 0,8 \cdot U_{DDmax} = 11,2 \text{ V}$$

$$P_{DD} = P_k + P_d = P_{DD} \cdot \eta + P_d$$

$$P_{DD} = \frac{P_d}{1-\eta} = \frac{0,8 \cdot P_d}{1-\eta} = 50 \text{ W}$$

$$P_k = P_{ds} \cdot \eta = 30 \text{ W}$$

$$f_0(90^\circ) = 0,318 \quad f_1(90^\circ) = 0,5$$

$$I_{d1m} = \frac{P_{d0}}{50} = \frac{112 \cdot 0,318}{50} = 14,03 \text{ A}$$

$$P_k = \frac{U_{dm} \cdot I_{d1m}}{2} = \frac{U_{dm} \cdot I_{d1m} \cdot f_1(\alpha)}{2} \Rightarrow U_{dm} = \frac{2 P_k}{I_{d1m} \cdot f_1(\alpha)}$$

$$U_{dm} = 8,55 \text{ V}$$

$$U_{dm1m} = U_{d0} - U_{dm} = 2,65 \text{ V}$$

10. Populário sempre tem propiedade de rad m. I temp. do 50°C. $T_s(\text{max}) = 130^\circ\text{C}$

$$K = K_{se} + K_{ty} + K_{to} = 1,5^\circ\text{C/W}$$

$$P_{dT} = \frac{T_s - T_o}{K} = \frac{130 - 50}{1,5} = 53,33 \text{ W}$$


$$P_{ds} = P_k + P_d \quad P_k = P_{dT} \cdot \frac{1}{1-\eta} = 53,33 \cdot \frac{0,175}{0,125} = 160 \text{ W}$$

$$\frac{P_k}{\eta} = P_k + P_{dT} \quad P_{dT} = P_d + P_{d2}$$

also se m

$$\text{new value } I_{d1m} = 0$$

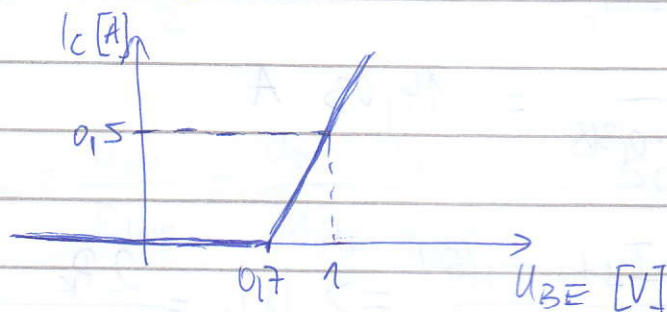11. VF piovadlo smuze s bipolarnim tranz. radi u režimu klase C u adušfečy gdje je temp. okolice 60°C .



$$k = \frac{0.5}{1 - 0.7} = \frac{5}{3} \text{ A/V} \rightarrow \text{coef. supten}$$

$$I_C = \frac{5}{3} (U_{BE} - 0.7) \quad , \text{ za } U_{BE} > 0.7 \text{ V}$$

$$I_{ctm} = \frac{5}{3} (U_{BE_{max}} - 0.7) \quad U_{BE_{max}} = U_{BB} + U_{bem} = 1.3 \text{ V}$$

$$I_{ctm} = \frac{5}{3} (1.3 - 0.7) = 1 \text{ A}$$

$$\cos \varphi_c = \frac{U_{BE} - U_{BB}}{U_{BE_{max}} - U_{BB}} = 0.5 \Rightarrow \underline{\underline{\varphi_c = 60^\circ}}$$

$(U_y = 0.7 \text{ V})$

$$I_{cs} = I_{ctm} \cdot f_0 |\alpha| = 1 \cdot 0.218 = 218 \text{ mA}$$

$$\eta = \frac{P_k}{P_{cc}}$$

$$P_{cc} = U_{cc} \cdot I_{cs} = \underline{\underline{6.104 \text{ W}}}$$

$$P_k = \frac{U_{am} \cdot I_{am}}{2}$$

$$U_{am} = U_{cc} - U_s = 27 \text{ V}$$

$$I_{am} = I_{ctm} \cdot f_1 |\alpha|$$

$$I_{cm} = 1 \cdot 0.391 = \underline{\underline{391 \text{ mA}}}$$

$$\Rightarrow P_k = 5.2785 \text{ W} \quad \rightarrow \quad \uparrow = \frac{5.28}{6.1} = \underline{\underline{86.47\%}}$$

$$\text{populations average} = G = 10 \log \frac{P_k}{P_{u2}} = 10 \log \frac{5.28}{0.15}$$

$$G = 10.23 \text{ dB}$$

$$P_c = \frac{I_{cm}}{2T} = \frac{0.391}{2} = \underline{\underline{69.2}}$$

$$P_d = P_{cc} - P_k = 6.1 - 5.28 = \underline{\underline{0.825 \text{ W}}}$$

$$P_{dT} = P_d + P_{u2} = 0.825 + 0.15 = \underline{\underline{1.325 \text{ W}}}$$

$$K = \frac{P_{dT}}{T_s - T_o} = \frac{1.325}{180 - 60} = 90.153 \text{ oc/W}$$

$$K_{H0} = K - K_{sk} - K_{KH} = 90.153 - 15 - 6 = \underline{\underline{69.153 \text{ oc/W}}}$$

12.) Sklop za utrostručivanje frekvencije uveden je pomoću pojma klase C s bip. tranz.

$$f_3(\alpha)_{\max} = 0,185 \Rightarrow \underline{\underline{\alpha = 40^\circ}}$$

$$P_{K3} = \frac{U_{am} \cdot I_{c3m}}{2} = \frac{(U_{cc} - U_s) \cdot I_{ctm} \cdot f_3(\alpha)}{2}$$

$$I_{ctm} = \frac{2 P_{K3}}{(U_{cc} - U_s) f_3(\alpha)} = \underline{\underline{1,081 \text{ A}}}$$

$$\eta = \frac{P_{K3}}{P_{cc}}$$

$$P_{cc} = U_{cc} \cdot I_{cs} = U_{cc} \cdot I_{ctm} \cdot f_0(\alpha)$$

$$P_{cc} = 12 \cdot 1,081 \cdot 0,147$$

$$\eta = \frac{1}{1,9} = \underline{\underline{52,63\%}} \quad P_{cc} = \underline{\underline{1,9 \text{ W}}}$$